

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (MENFP)
FILIÈRE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
EXAMENS DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES
TEXTE MODÈLE
SÉRIE : SES
PHYSIQUE

Consignes :

1. L'usage de la calculatrice programmable est formellement interdit.
2. Tout gadget électronique (Tél., tablette, iPad, montre intelligente) est formellement interdit dans la salle d'examen.
3. Le silence est obligatoire dans la salle, il crée de meilleures conditions de travail.

N.B : L'épreuve comporte deux parties et sa durée est de deux (2) heures

PREMIÈRE PARTIE

I. Transcrire les phrases suivantes en complétant convenablement. (20 pts)

- 1- La grandeur qui caractérise l'ensemble des lignes d'inductions à travers une surface s'appelle _____ et son unité de mesure est le _____.
- 2- La roue de Faraday met en évidence le phénomène de _____ et la roue de Barlow est une application de la loi de _____.
- 3- L'inverse de la capacité équivalente à un ensemble de condensateurs disposés en série est égal à la _____ des _____ des capacités de ces condensateurs.
- 4- L'impédance d'un circuit est le _____ de la tension à ses bornes par _____ qui le traverse.
- 5- Dans un mouvement rectiligne uniformément accéléré la valeur du vecteur-vitesse est _____ et le vecteur- accélération est _____.

II. Traiter les deux questions suivantes. (20 pts)


- 1- Au laboratoire du Lycée Faustin Soulouque, un élève du secondaire IV trouve un condensateur qui est constitué d'un flacon de verre rempli de cliquant ou de feuilles métalliques et recouvert extérieurement de feuilles d'étain ou d'aluminium. Le cliquant est relié à une tige de laiton en forme de cygne.
 - a) Identifier le condensateur décrit dans le texte.
 - b) Ecrire la formule de calcul de sa surface de ce condensateur.
- 2- Une bobine est formée de N spires jointives parcourue par un courant d'intensité I, créant ainsi un champ magnétique en son centre. Le diamètre D de la bobine étant supérieur à sa longueur.
 - a) Quel type de bobine s'agit-il ?
 - b) Ecrire la formule de calcul du champ magnétique.

III. Choisir la réponse jugée correcte. (30 pts)

- 1- La tension aux bornes d'un secteur ayant une self pure d'inductance 0.16 H est $u(t) = 120 \sin(\omega t + \varphi)$ et sa fréquence est de 60 Hz.

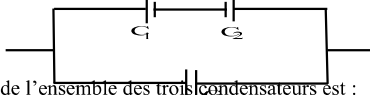- a) La pulsation de cette tension est :
 • $\omega = 376.8 \text{ rd / s}$ • $\omega = 314 \text{ rd / s}$ • $\omega = 31.4 \text{ rd / s}$ • $\omega = 37.68 \text{ rd / s}$
- b) L'impédance de cette bobine est :
 • $Z = 50 \Omega$ • $Z = 60.3 \Omega$ • $Z = 5.024 \Omega$ • $Z = 603 \Omega$
- c) Si cette tension vaut 60 volts à l'instant $t = 0$. Alors sa phase à l'origine est :
 • $\varphi = \frac{\pi}{3} \text{ rd}$ • $\varphi = \frac{\pi}{6} \text{ rd}$ • $\varphi = \pi \text{ rd}$ • $\varphi = 0 \text{ rd}$

- 2- Trois condensateurs de capacités $c_1 = 2\mu F$, $c_2 = 3\mu F$ et $c_3 = 6\mu F$ sont associés comme le montre la figure ci-dessous



- a) La capacité équivalente de l'ensemble des trois condensateurs est :
 • $7,2\mu F$ • $72\mu F$ • $0,72\mu F$ • $11\mu F$
- b) On établit une tension de 60V aux bornes de l'association. La charge emmagasinée est :
 • $43,2\mu C$ • $4,32\mu C$ • $432\mu C$ • $0,432\mu C$
- c) La charge prise par le condensateur C_3 est :
 • $180\mu C$ • 360 mC • $360\mu C$ • 360 C

DEUXIÈME PARTIE

IV. Traiter l'un des problèmes suivants. (30 pts)

Problème I

- A- Un générateur de courant alternatif débite un courant de valeur instantanée $i = 5\sqrt{2} \sin 100\pi t$, dans un circuit comprenant un conducteur ohmique de résistance 50Ω .
 - a) Quelles sont la période et l'intensité efficace du courant.
 - b) Déterminer l'énergie dissipée dans ce conducteur pendant 10 mn15 s.
- B- On enlève le conducteur dans le circuit et on le remplace par un condensateur de capacité $50\mu F$.
 - a) Calculer la réactance du condensateur.
 - b) Ecrire l'expression mathématique de la tension du courant aux bornes du circuit.

Problème II

Pour former un solénoïde, on enroule N spires régulièrement sur une longueur cylindrique de 40cm donc la section de base est 24cm^2 . On fait passer un courant de 10A dans cet enroulement. Déterminer :

- a) Le nombre de spires du solénoïde formé sachant que le champ magnétique crée en son centre vaut 15.7 mT.
- b) L'inductance de ce solénoïde;
 On coupe brusquement l'intensité du courant dans le solénoïde en 1/50 s.
 - a) Calculer la variation du flux propre à travers ce solénoïde ;
 - b) En déduire la valeur de la f.é.m. auto-induite qui y prend naissance.

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (MENFP)
FILIÈRE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
EXAMENS DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES
TEXTE MODÈLE
SÉRIES : (SVT, SMP)
PHYSIQUE

Consignes :

1. L'usage de la calculatrice programmable est formellement interdit.
2. Tout gadget électronique (Tél., tablette, iPad, montre intelligente) est formellement interdit dans la salle d'examen.
3. Le silence est obligatoire dans la salle, il crée de meilleures conditions de travail.

N.B : L'épreuve comporte deux parties et sa durée est de deux (2) heures

PREMIÈRE PARTIE

I. Transcrire les phrases suivantes en complétant convenablement. (20 pts)

- 1- Dans la région centrale d'un solénoïde le champ magnétique est _____ ; les lignes de champ sont des _____.
- 2- La quantité d'électricité induite est proportionnelle à la _____, mais elle est indépendante de la _____ du flux inducteur.
- 3- Au cours de sa _____, un condensateur emmagasine de l'énergie qu'il restitue lors de _____.
- 4- L'amplitude du courant alternatif est la plus _____ atteinte par le courant au cours d'une _____.
- 5- Dans un mouvement rectiligne uniformément accéléré, la valeur du vecteur-vitesse _____, mais celle du vecteur- accélération est _____.

II. Traiter les deux questions suivantes. (20 pts)

- 1- Maritza, élève de Secondaire IV, dispose de trois (3) condensateurs de capacités respectives distinctes C_1 , C_2 et C_3 qu'elle décide d'associer en série aux bornes d'une tension continue U_1 .
 - a) Quelle relation existe-t-il entre les charges Q_1 , Q_2 et Q_3 prises par les condensateurs de capacités respectives C_1 , C_2 et C_3 ?
 - b) Ecrire la formule permettant de calculer la capacité du condensateur équivalent à l'association.
- 2- Henry, élève de Secondaire IV, enroule quelques spires d'un fil de cuivre autour d'un noyau de fer doux. Il relie ensuite les extrémités du fil aux bornes d'une pile. Il constate dès lors que le noyau acquiert la propriété d'attirer des petits clous.
 - a) Quel est ce dispositif que Henry vient de fabriquer ?
 - b) Faire un schéma, puis écrire la formule permettant de calculer la force portante du dispositif.

III. Choisir la réponse jugée correcte. (20 pts)

- 1- L'équation horaire d'un courant alternatif sinusoïdal qui traverse une portion de circuit comprenant une inductance non résistive de valeur $L = 0,27 \text{ H}$ est $i(t) = 4\sqrt{2} \sin 200t$.

- a) L'intensité efficace du courant vaut :
 - 2 A
 - $4\sqrt{2} \text{ A}$
 - 4 A
 - $2\sqrt{2} \text{ A}$
- b) L'impédance du circuit est :
 - 54 ohms
 - $84,8 \text{ ohms}$
 - $101,7 \text{ ohms}$
 - 800 ohms
- c) L'expression mathématique de la tension est :
 - $u(t) = 304,5\sqrt{2} \sin 200t$
 - $u(t) = 304,5\sqrt{2} \sin (200t + \frac{\pi}{2})$
 - $u(t) = 216\sqrt{2} \sin (200t + \frac{\pi}{2})$
 - $u(t) = 216\sqrt{2} \sin (200t - \frac{\pi}{2})$

- 2- On réalise une association de condensateurs identiques de capacité C_1 chacun, comme l'indique la figure ci-contre. La capacité équivalente de l'ensemble vaut 5 microfarads. On alimente cette association sous une tension continue $U = 300 \text{ V}$.



- 3-
 - a) La capacité de chacun des condensateurs est :
 - $8 \mu F$
 - $2 \mu F$
 - $1,25 \mu F$
 - $0,8 \mu F$
 - b) La charge prise par l'association est égale à :
 - $1,5 \text{ mC}$
 - 1500 mC
 - $600 \mu C$
 - 600 mC
 - c) L'énergie emmagasinée par l'association à la fin de la charge est :
 - 225 J
 - $2,25 \text{ mJ}$
 - 225 mJ
 - $22,5 \text{ mJ}$

DEUXIÈME PARTIE

IV. Traiter l'un des problèmes suivants. (40 pts)

Problème I

Un pendule simple est constitué d'un fil long de 60 cm auquel est accroché un solide quasi ponctuel de 450 g. On écarte ce pendule de sa position d'équilibre d'un angle $\theta = 50^\circ$. On choisit comme plan de référence de l'énergie potentielle de pesanteur le plan horizontal contenant la position d'équilibre du solide.

- a) Ecrire l'expression de l'énergie potentielle du système en fonction de l , m , θ et g . En déduire la valeur de cette énergie. (Prendre $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$).
- b) A quelle vitesse le solide passe-t-il par sa position d'équilibre ?
- c) Dans la position $\theta = 30^\circ$, quelles sont les valeurs des énergies potentielle et cinétique du système ?

Problème II

On considère une bobine B, de longueur 80 cm, comprenant 1000 spires jointives de diamètre 10 cm chacune. Elle est traversée par un courant de 8 A.

1. Calculer l'intensité de l'induction créée au centre de la bobine et le flux d'induction à travers cette bobine.
2. On introduit à l'intérieur de la bobine B une petite bobine B', de même axe que B. La petite bobine comporte 70 spires de section 25 cm² chacune. Le courant varie dans B de 8 A à 4 A en 1/50 de seconde. Calculer :
 - a) La f.é.m. induite qui prend naissance dans B' ;
 - b) L'intensité du courant induit sachant que la résistance de la bobine B' est de 4 Ω .
 - c) La quantité d'électricité induite